



<http://www.cgc-instruments.de/>

NIM-Modul NIM-AMX500-3

Bedienungsanleitung

Dokument-Version 1.01, erstellt am 26.12.2003

NIM-AMX500-3: Universeller digital gesteuerter dreifacher Analogschalter/Multiplexer für Spannungen bis 500 V

Version: 2

Technische Parameter

Charakteristik:

drei unabhängige, digital gesteuerte, galvanisch isolierte elektronische
Analogschalter

Steuereingang (Buchse **In**):

TTL-kompatibel:

logische 0: $V_L = 0 \dots 0.8 \text{ V}$, logische 1: $V_H = 2.0 \dots 5 \text{ V}$

optional 5V-CMOS kompatibel:

logische 0: $V_L = 0 \dots 1.5 \text{ V}$, logische 1: $V_H = 3.5 \dots 5 \text{ V}$

Eingangsimpedanz: $R_{in} = 47 \text{ k}\Omega$ (*pull-up* Widerstand)

(Abschluss mit externem $50 \text{ }\Omega$ Widerstand empfohlen)

Schalter:

schaltbare Spannung: $V_{\text{Pos-Neg}} \leq 500 \text{ V}$, $|V_{\text{Pos}}|, |V_{\text{Neg}}| \leq 1000 \text{ V}$

alle Potentiale bezüglich der Gerätemasse: $|V_{X-\text{Gnd}}| \leq 1000 \text{ V}$

Dauerstrom: $I_{\text{Pos,DC}}, I_{\text{Neg,DC}} \leq 0.35 \text{ A}$

Spitzenschaltstrom: $I_{\text{Com,P}} \leq 10 \text{ A}$

Schaltwiderstand: $R_{\text{Com-Neg,on}}, R_{\text{Com-Pos,on}} = 10 \dots 15 \text{ }\Omega$

Auf Anfrage: Schalter für andere Spannungs- und Stromwerte

Schaltzeiten (Buchse **Com**, siehe Abb. 4):

steigende Flanke: $t_{\text{LH}} < 50 \text{ ns}$, 20 ns typ.

fallende Flanke: $t_{\text{HL}} < 50 \text{ ns}$, 20 ns typ.

Zeitverzögerung bei der optimalen Einstellung der Schalter

(siehe Abschnitt "Einstellung der Schaltverzögerung"):

$t_{\text{PLH}}, t_{\text{PHL}} = 200 \dots 600 \text{ ns}$

garantiert über den Temperaturbereich von -40 bis $+100^\circ\text{C}$

Jitter (kurzzeitige Stabilität): $\delta t_{\text{PLH}}, \delta t_{\text{PHL}} < 10 \text{ ns}$

Stromversorgung:

230 V / 50 Hz über ein Netzkabel

optional über den NIM-Systemstecker

(erforderliche Anschlüsse: $+12 \text{ V}$ und $110 \text{ V}\sim$)

Gehäuse: NIM-Einschub, 5HE, 1/12"



Abb. 1. Frontplatte des
Moduls NIM-AMX500-3.

Äquivalente Schaltung

Jeder Kanal des Moduls NIM-AMX500-3 besteht aus einem digital gesteuerten, elektronischen Analogschalter, der von dem digitalen Steuersignal galvanisch isoliert ist. Die Funktion der Schaltung entspricht der eines gewöhnlichen Relais (siehe Abb. 2), d.h. in Abhängigkeit von der Steuerspannung (Buchse **In**) wird die Kontaktfeder (Buchse **Com**) entweder mit dem oberen (Buchse **Pos**) oder dem unteren Kontakt (Buchse **Neg**) verbunden. Im Unterschied zu einem elektromagnetischen Relais hat jedoch der Steuereingang (Buchse **In**) des Schalters eine hohe Impedanz von $47 \text{ k}\Omega$ und die Schaltzeiten des Moduls NIM-AMX500-3 liegen im Nanosekunden-Bereich. Beim Betrieb des Moduls ist aufgrund der in den elektronischen Schaltern eingebauten Dioden darauf zu achten, dass die Spannungen auf dem Schalter die auf den Buchsen angedeutete Polarität besitzen. Für die Spannungen muss daher die folgende Ungleichung gelten:

$$V_{\text{Neg}} \leq V_{\text{Com}} \leq V_{\text{Pos}}$$

Die Polarität der Steuerspannung kann jeweils durch ein Paar Konfigurationsschalter (Jumper) eingestellt werden (siehe Abschnitt "Konfiguration"). Somit kann je nach der gewünschten Anwendung der

elektronische Schalter so konfiguriert werden, dass im Ruhezustand (d.h. bei einer niedrigen Steuerspannung), der einer logischen 0 auf dem Steuereingang entspricht, die Buchse **Com** wahlweise entweder mit der Buchse **Neg** (Voreinstellung, vgl. mit Abb. 2) oder mit der Buchse **Pos** verbunden ist (siehe Tab. 1).

Anschlüsse

An der Frontplatte befinden sich alle BNC-Signalstecker (siehe Abb. 1), das Netzkabel ist an der Rückseite des Moduls angebracht. Die Anschlüsse der Schalter (die Buchsen **Com**, **Pos** und **Neg**) sind vom Gehäuse galvanisch isoliert und können an beliebige Bezugspotentiale angeschlossen werden. Dabei müssen die spezifizierten Grenzwerte des Moduls NIM-AMX500-3 berücksichtigt werden.

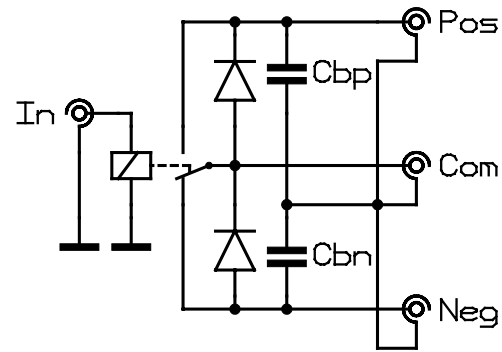


Abb. 2. Äquivalente Schaltung eines Kanals.

Die TTL-Steuereingänge (die Buchsen **In**) sind mit *pull-up* Widerständen abgeschlossen. Ist der jeweilige Steuereingang offen, wird durch den *pull-up* Widerstand auf dem Eingang eine logische 1 eingestellt. Wird der Steuereingang mit einem BNC-Abschlusswiderstandsstecker abgeschlossen, erhält der Eingang eine logische 0. Somit kann für Testzwecke durch das Abschließen des Steuereingangs mit einem Abschlusswiderstand der entsprechende Kanal des Moduls NIM-AMX500-3 manuell gesteuert werden. Ebenso soll der Abschlusswiderstandsstecker in störungsreichen Umgebungen zum Abschließen unverwendeter Kanäle verwendet werden. Um mögliche Signalverzerrung und Nachschwingungen durch falsche Impedanzanpassung zu vermeiden, soll weiterhin jedes Kabelende des Steuersignals mit einem passenden Widerstand (einem 50 Ω Abschlusswiderstandsstecker) abgeschlossen werden.

Inbetriebnahme

Das Modul NIM-AMX500-3 ist nach der Montage in einen 19"-NIM-Überrahmen betriebsbereit. Vor dem Einschalten wird jedoch empfohlen, die Konfiguration des Moduls zu überprüfen (siehe Abschnitt "Konfiguration"). Verbinden Sie die erforderlichen Signalleitungen mit den BNC-Signalsteckern, schließen Sie das Netzkabel an und drücken Sie den Netzschalter, um das Modul einzuschalten. Die Kontrolllampe im Netzschalter zeigt das Vorliegen der Netzspannung an.

! **Vorsicht:** Im ausgeschalteten Zustand soll kein Steuersignal an das Modul angelegt werden. Durch die Missachtung dieser Regel wird unter normalen Bedingungen der Schalter nicht zerstört, eine dauerhafte Überbelastung der Steuereingänge (Buchsen **In**) kann jedoch eine Verkürzung der Lebensdauer des Moduls zur Folge haben. Im Gegensatz dazu ist die Trennung der Anschlüsse der Schalter (Buchsen **Com**, **Pos** und **Neg**) während des Abschaltens nicht erforderlich. Durch das Abschalten des Moduls werden lediglich die beiden Zweige der Schalter geöffnet, wodurch eine Überlastung des Moduls praktisch ausgeschlossen ist. Es ist jedoch zu beachten, dass die angelegten Spannungen auch im ausgeschalteten Zustand des Moduls die vorgeschriebenen Grenzen nicht übersteigen.

Konfiguration

Konfigurationsschalter (Jumper)

Zur Einstellung der aktiven Polarität der digitalen Steuersignale auf den Eingängen **In** stehen drei Paare von Konfigurationsschaltern (JP1-3) zur Verfügung (siehe Abb. 3 und Tab. 1). Die jeweilige Schalternummer entspricht der Nummer des entsprechenden Kanals. Die Abb. 3 zeigt die voreingestellte (waagerechte) Konfiguration der Schalter, die ebenfalls der in der Abb. 2 gezeigten Funktion des Relais entspricht.

Tab. 1. Einstellung der Polarität der Steuersignale (JP1-3)

		Steuersignal (Buchse In)	
		logische 0	logische 1
Jumper Einstellung	waagrecht (Voreinstellung, siehe Abb. 3)	Com-Neg	Com-Pos
	senkrecht	Com-Pos	Com-Neg

Vorsicht: Schalten Sie niemals bei eingeschalteter Stromversorgung des Moduls NIM-AMX500-3 die Konfigurationsschalter um. Beim Umlegen der Konfigurationsschalter können die beiden Zweige des jeweiligen Schalters geschlossen werden und durch den hohen Strom, der zwischen den Buchsen **Pos** und **Neg** fließen wird, können entweder das Modul NIM-AMX500-3 oder die externen Spannungsquellen beschädigt werden.

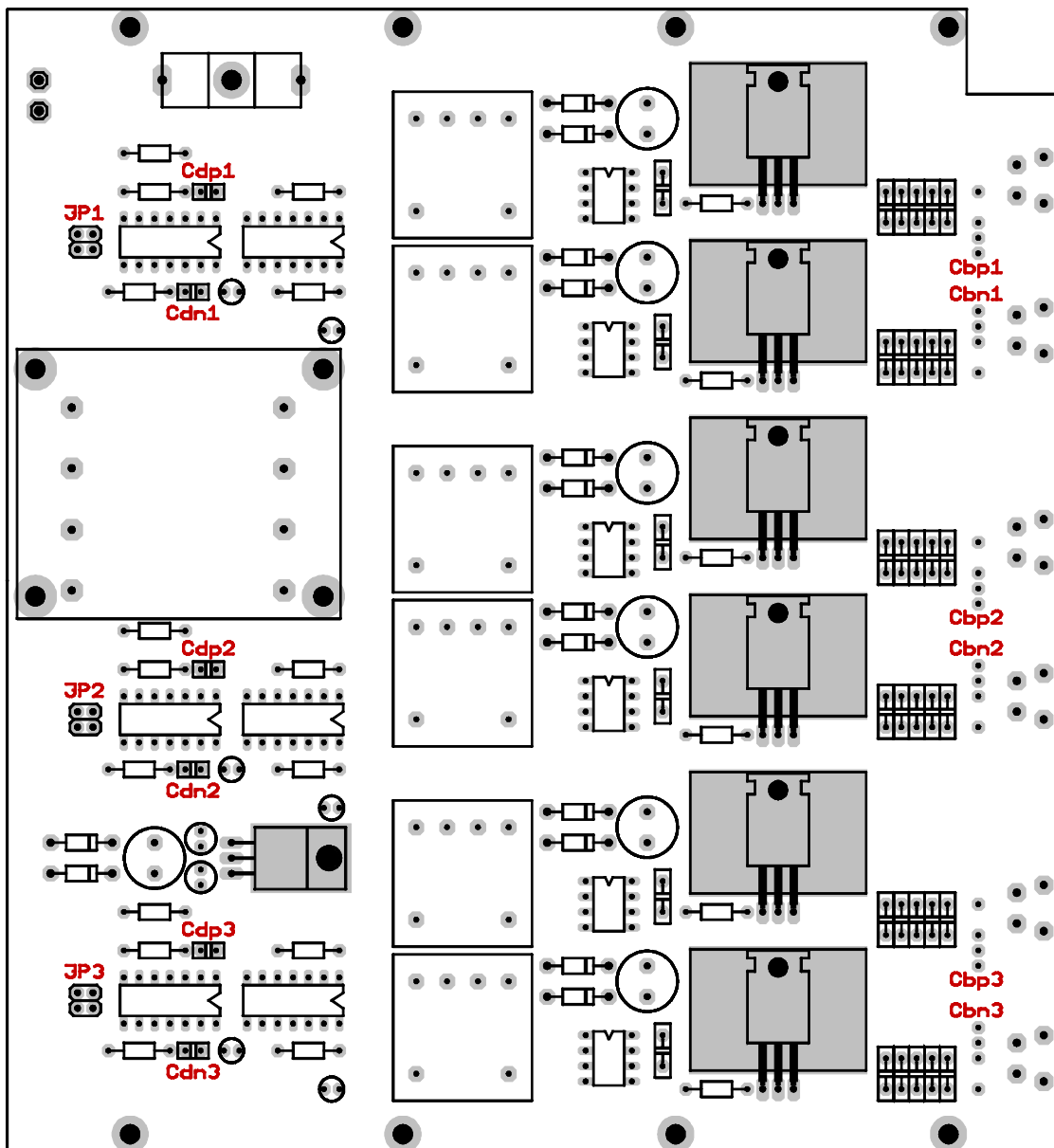


Abb. 3. Konfigurationselemente des Moduls NIM-AMX500-3.

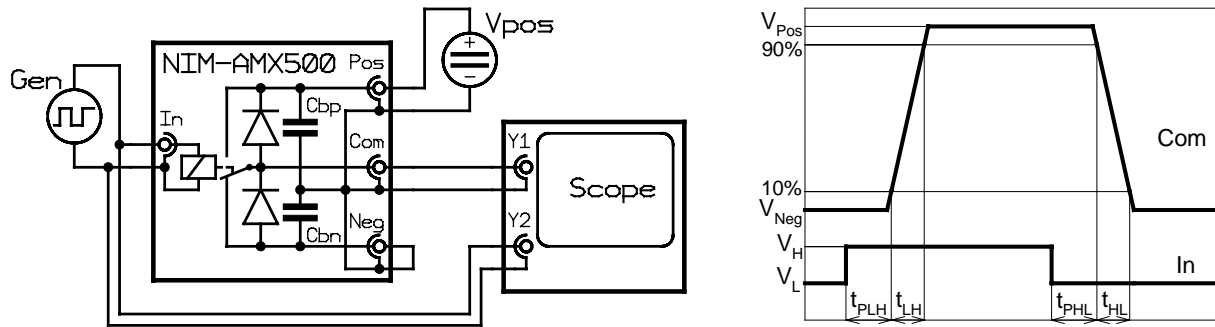


Abb. 4. Schaltung zum Testen des Moduls NIM-AMX500-3, Definition der Zeitverzögerungen.

Einstellung der Schaltverzögerung

Die Schaltverzögerungen des Moduls NIM-AMX500-3 wurden bereits werkseitig optimal eingestellt. Zur Optimierung der Schalteigenschaften in der jeweiligen Anwendung sollen die Schaltverzögerungen jedoch überprüft und eventuell neu eingestellt werden. Dies ist insbesondere ratsam, wenn kurze Schaltzeiten und möglichst rechteckige Signalformen erforderlich sind.

Während des Umschaltens der elektronischen Schalter wird zuerst eine Hälfte des Schalters ausgeschaltet und erst dann die andere eingeschaltet. Zur Einstellung der Verzögerung zwischen dem Ausschalten und Einschalten stehen zwei Kondensatoren pro Kanal zur Verfügung. Mit den Kondensatoren C_{dp} kann die Verzögerung beim Einschalten der positiven Zweige der Schalter (Verbindung zwischen den Buchsen **Com** und **Pos**, steigende Flanke des Signals auf der Buchse **Com**) gesetzt werden, die Kondensatoren C_{dn} dienen der Einstellung der negativen Zweige (Verbindung zwischen den Buchsen **Com** und **Neg**, fallende Flanke des Signals auf der Buchse **Com**). Die Voreinstellung (typisch 47pF) wurde als Optimum bezüglich der Schaltzeiten und der Signalformen gewählt (vgl. mit Abb. 6).

Wird eine lange Verzögerung eingestellt, bleiben für eine kurze Zeit die beiden Hälften des Schalters ausgeschaltet und in das Signal auf der Buchse **Com** können externe Störungen einkoppeln, welche die Signalform verzerren können. Eine kürzere Verzögerung dagegen beschleunigt den Umschaltvorgang. In diesem Falle bleiben jedoch beide Hälften des Schalters für einen kurzen Augenblick eingeschaltet und zwischen den Buchsen **Pos** und **Neg** kann Strom fließen. Dadurch kann der Stromverbrauch aus den externen Spannungsquellen an **Pos** und **Neg** erheblich steigen und die Versorgungsspannungen beeinflussen. Bei sehr kurzen Verzögerungen wird die Überlappung sichtbar und die Sig-

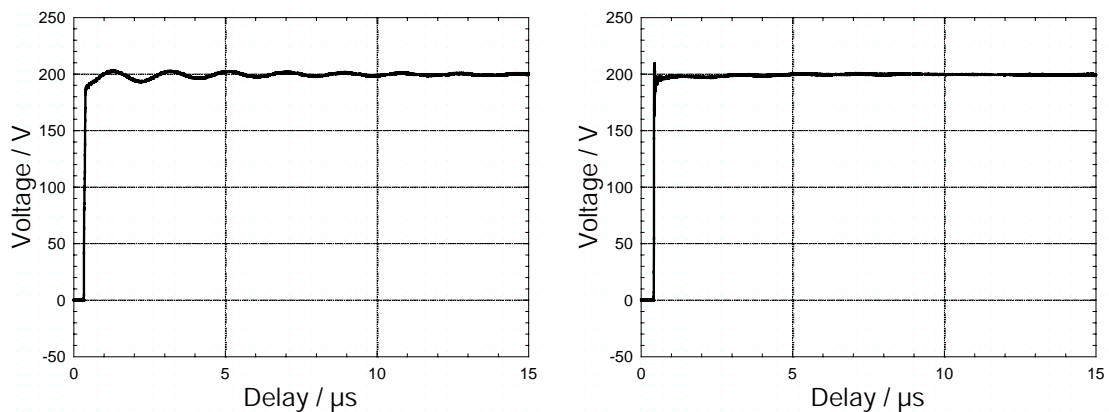


Abb. 5. Typische Verläufe des Ausgangssignals auf der Buchse **Com** in Abhängigkeit von der Kapazität der Kondensatoren C_{dp} : links $C_{dp} = 0$ pF (C_{dp} offen), rechts $C_{dp} = 100$ pF. Die Signalformen wurden in der Testschaltung (siehe Abb. 4) mit folgenden Parametern aufgenommen: $V_{pos} = 200$ V, $C_{bp} = 0$ pF (C_{bp} offen), C_{bn} kurzgeschlossen ($V_{neg} = 0$ V). Auf der Abszisse ist die Zeitverzögerung bezüglich der aktiven Flanke des Steuersignals auf der Buchse **In** aufgetragen.

nalform verzerrt (vgl. mit Abb. 6, oben). Die beiden Zweige des Schalters werden mit einem Spitzenstrom $V_{\text{Pos-Neg}} / (R_{\text{Com-Pos,on}} + R_{\text{Com-Neg,on}})$ belastet. Bei hohen Versorgungsspannungen $V_{\text{Pos-Neg}}$ kann bei einer solchen falschen Einstellung der maximal erlaubte Schaltstrom $I_{\text{Com,P}}$ überschritten werden und das Modul NIM-AMX500-3 beschädigt werden.

Eine optimale Einstellung ergibt sich als ein Kompromiss zwischen der Geschwindigkeit des Umschaltvorgangs, der Signalform und der Beeinflussung der Versorgungsspannungen. Sind sehr kurze Schaltzeiten erforderlich, müssen die Spannungsquellen einen hinreichend kleinen Innenwiderstand besitzen und die Versorgungsspannungen müssen durch zusätzliche Kondensatoren gestützt werden (siehe nächsten Abschnitt). Weisen wiederum die Spannungsquellen einen großen Innenwiderstand

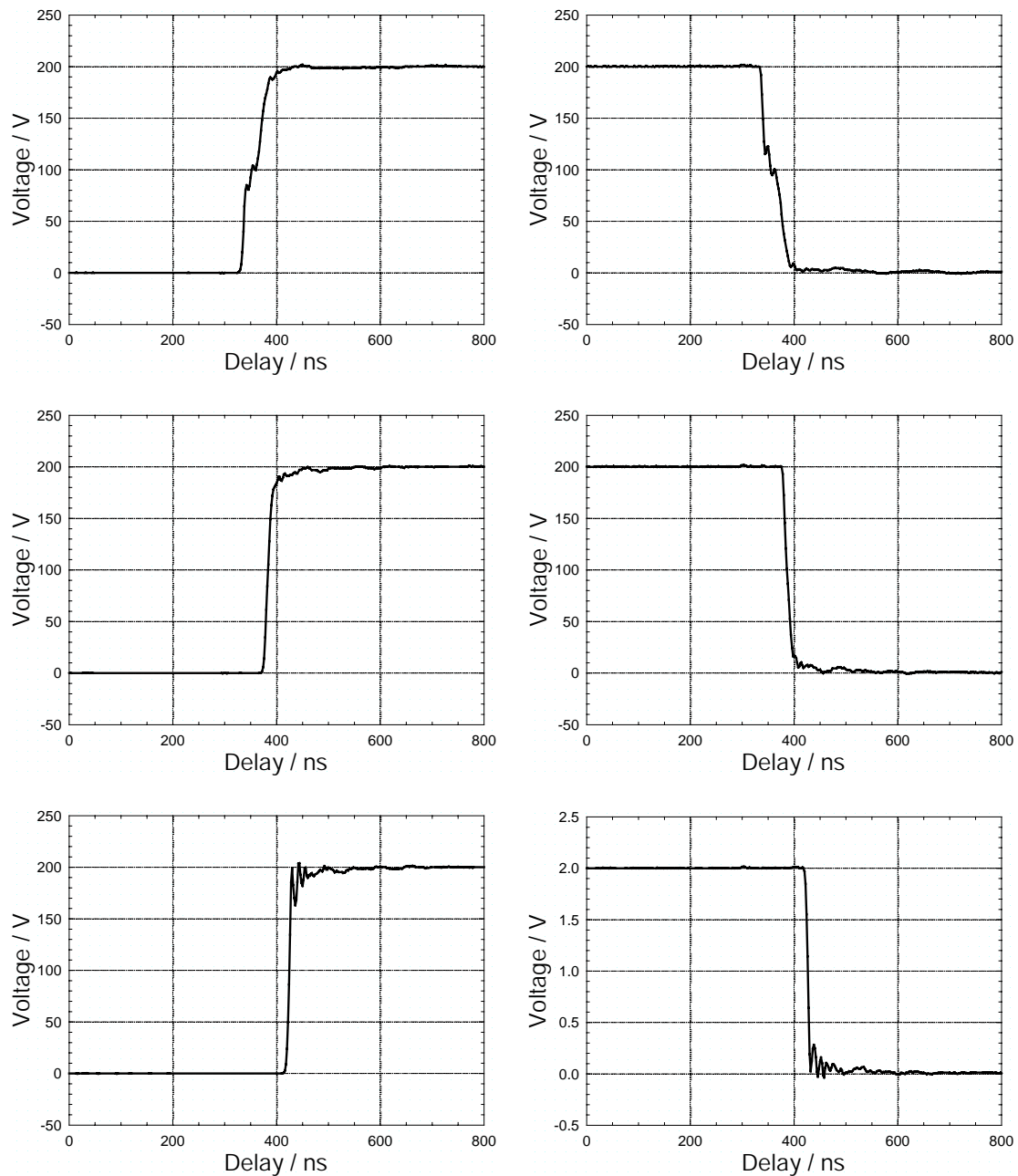


Abb. 6. Typische Verläufe des Ausgangssignals auf der Buchse **Com** in Abhängigkeit von der Kapazität der Kondensatoren C_{dp} (links) und C_{dn} (rechts): oben 0 pF (C_{dx} offen), Mitte 47 pF unten 100 pF. Die Signalformen wurden in der Testschaltung (siehe Abb. 4) mit folgenden Parametern aufgenommen: $V_{\text{pos}} = 200$ V, $C_{bp} = 100$ μ F, C_{bn} kurzgeschlossen ($V_{\text{neg}} = 0$ V). Auf der Abszisse ist die Zeitverzögerung bezüglich der aktiven Flanke des Steuersignals auf der Buchse **In** aufgetragen.

auf, müssen grundsätzlich längere Verzögerungen eingestellt werden (siehe Abb. 5). Auch hier können die zusätzlichen Kondensatoren den Innenwiderstand der Spannungsquellen bei hohen Frequenzen verkleinern und dadurch die Signalformen verbessern.

Stützen der Versorgungsspannungen

Zur Stützung der an den Buchsen **Pos** und **Neg** angelegten Spannungen können neben den fest eingebauten Kapazitäten von 50 nF / 1 kV zusätzliche Kondensatoren in die Kontaktfelder auf der Leiterplatte eingesteckt werden. Die Kontaktfelder Cbp gehören zu den Buchsen **Pos**, Kontaktfelder Cbn zu den Buchsen **Neg** (siehe Abb. 2 und Abb. 3). Jedes Kontaktfeld besteht aus vier Kontaktbuchsen, in die Kondensatoren mit einem Rastermaß von 5, 7,5 oder 10 mm eingesteckt werden können. Die zusätzlichen Kondensatoren müssen auf die in der jeweiligen Anwendung benutzte Versorgungsspannung dimensioniert werden. Bei elektrolytischen Kondensatoren ist zusätzlich die Polarität zu beachten. Bei der Wahl der Kondensatoren sind weiterhin deren Innenwiderstände (ESR) und Resonanzfrequenzen zu berücksichtigen. Grundsätzlich sollen nur Hochfrequenz-Kondensatoren verwendet werden, die auch bei Frequenzen von über 10 MHz eine kleine Impedanz aufweisen. Geeignet sind beispielsweise Polyester-Kondensatoren der Baureihe MKT, die bei Bedarf mit einem extern angebrachten elektrolytischen Kondensator kombiniert werden können.

Auf Wunsch können die Kontaktfelder Cbp und Cbn durch fest eingebaute Kondensatoren werkseitig ersetzt werden. Dabei muss die maximale Betriebsspannung und gegebenenfalls die Polarität der Versorgungsspannungen auf den Buchsen **Pos** und **Neg** vom Kunden spezifiziert und beim Betrieb beachtet werden. Der Einbau der Kondensatoren erfolgt jedoch auf Kosten der Flexibilität des Moduls.

Signalformen

Die Abb. 6 zeigt die typischen Signalformen bei verschiedenen Schaltverzögerungen, d.h. bei unterschiedlichen Kapazitäten der Kondensatoren Cdp und Cdn. Die positive Versorgungsspannung von 200 V wurde für die Messung mit einem elektrolytischen Kondensator der Kapazität Cbp = 100 µF gestützt. Dadurch konnten auch bei den kürzesten Schaltverzögerungen (Cdp = Cdn = 0 pF) die Oszillationen der positiven Stromversorgung weitgehend unterdrückt werden. Der optimale Verlauf des Ausgangssignals ergibt sich für die Kapazitäten Cdp = Cdn = 47 pF.

Wird die Versorgungsspannung nicht ausreichend gestützt oder kann sie nicht ausreichend gestützt werden, ist der Schaltvorgang mit gedämpften Oszillationen des Ausgangssignals und der zugehörigen Versorgungsspannung verbunden. In solchen Fällen muss die Schaltverzögerungen (Kondensatoren Cdp und Cdn, siehe Abschnitt "Einstellung der Schaltverzögerung") erhöht werden, um die Nachschwingungen zu reduzieren. Dieses Verhalten ist in Abb. 5 dokumentiert. Die Signalformen wurden unter den selben Bedingungen wie in Abb. 6 aufgenommen, es wurden jedoch keine zusätzlichen Kondensatoren Cbp eingesetzt. Bei der kürzesten Schaltverzögerung (Cdp = 0 pF) verursacht der Schaltvorgang deutliche Nachschwingungen in der positiven Stromversorgung. Erst bei langen Schaltverzögerungen (Cdp = 100 pF) konnten die Oszillationen unterdrückt werden.

Schaltbeispiele

Die folgenden Abbildungen zeigen einige Anwendungen des Moduls NIM-AMX500-3 und die schematisch dargestellten Signalformen. Je nach der Anwendung sollen die Versorgungsspannungen der Module mit passenden Kondensatoren gestützt werden (siehe Abschnitt "Stützen der Versorgungsspannungen"). Als Spannungsquellen in den aufgeführten Schaltungen eignen sich beispielsweise unsere Module der Reihe NIM-AMP.

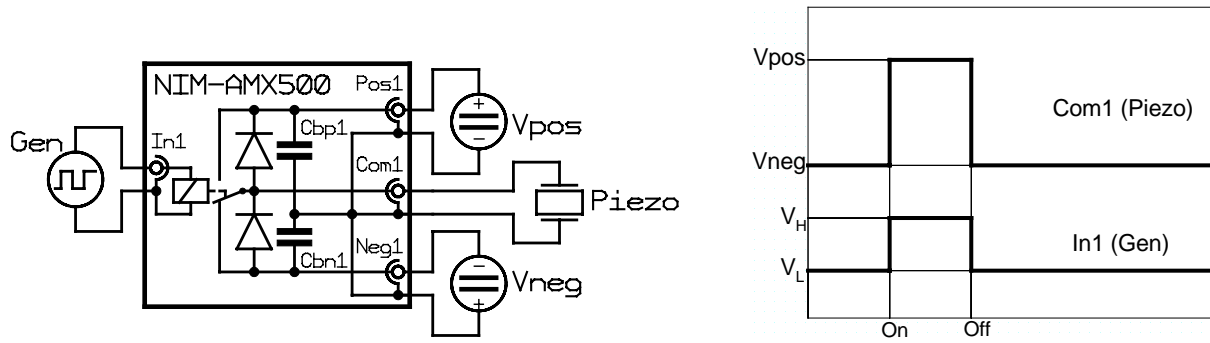


Abb. 7. Treiber von Piezo-Ventilen. Das Kontaktfeld JP1 ist waagrecht gesetzt. Die Spannungsquelle Vpos liefert die zum Öffnen des Ventils erforderliche positive Spannung (ab dem Zeitpunkt "On"), die Spannungsquelle Vneg die negative Spannung zum Schließen des Ventils (ab dem Zeitpunkt "Off").

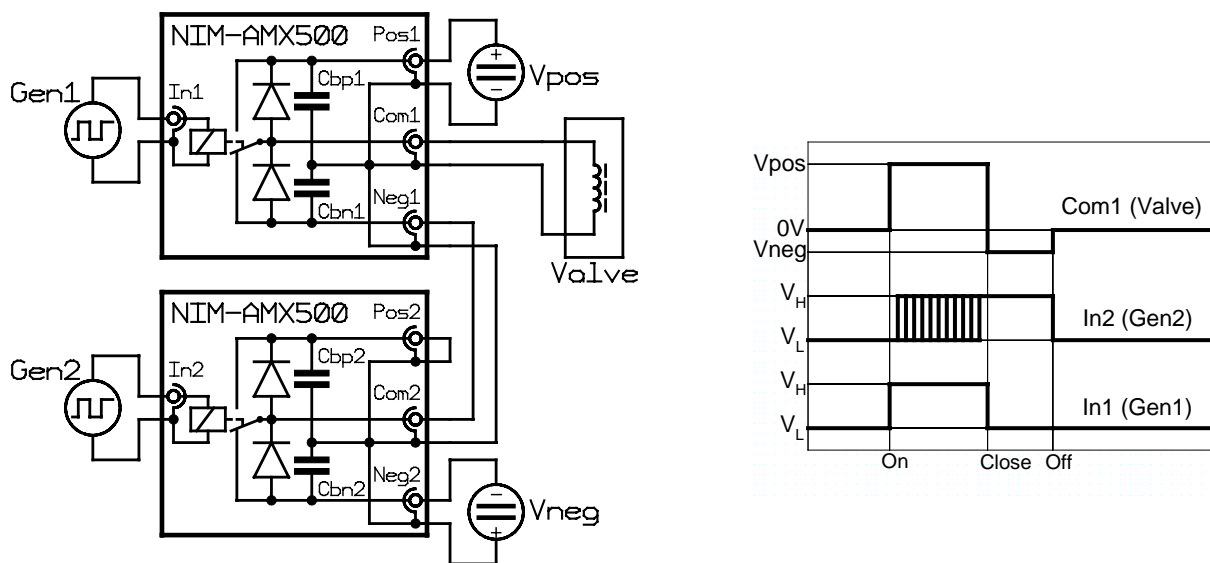


Abb. 8. Treiber von elektromagnetischen Ventilen. Das Kontaktfeld JP1 ist waagrecht, das Kontaktfeld JP2 senkrecht gesetzt. Die Spannungsquelle Vpos liefert die positive Spannung erforderlich zum Öffnen des Ventils (ab dem Zeitpunkt "On"), die Spannungsquelle Vneg die negative Spannung zum Schließen des Ventils (ab dem Zeitpunkt "Close"). Der Steuereingang In1 (Signalsquelle Gen1) dient dem Öffnen des Ventils, der Steuereingang In2 (Signalsquelle Gen2) schließt das Ventil. Sind beide Eingänge inaktiv (ab dem Zeitpunkt "Off"), liegt keine Spannung am Ventil an.

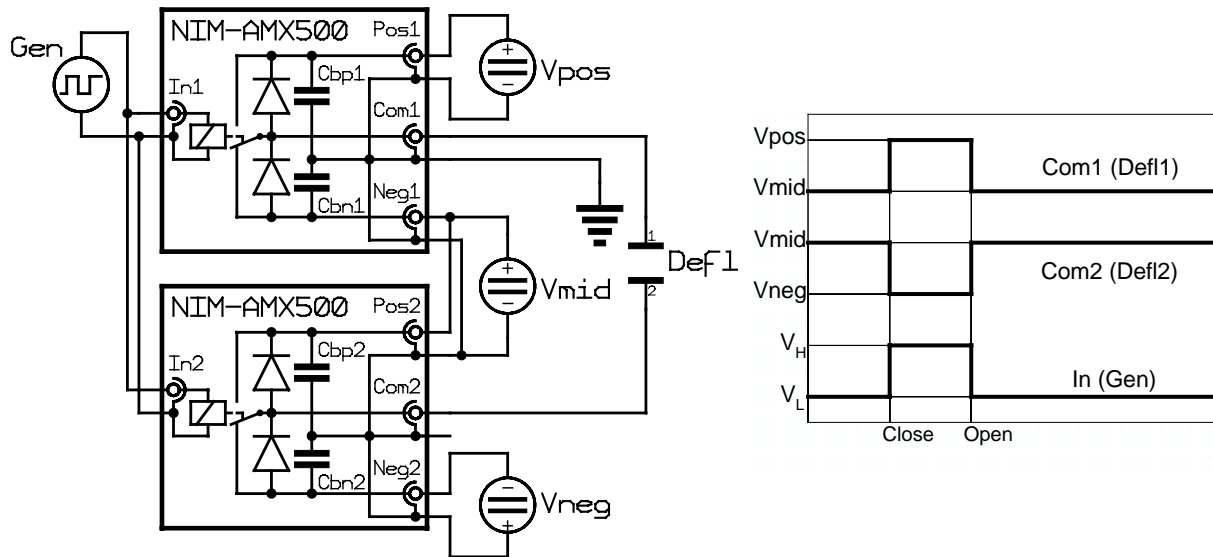


Abb. 9. Treiber von geteilten Blenden zum Stoppen geladener Teilchen beider Polaritäten. Das Kontaktfeld JP1 ist senkrecht, das Kontaktfeld JP2 waagrecht gesetzt. Die Spannungsquelle Vmid liefert die Spannung zur Versorgung der beiden Platten des Blendensystems im geöffneten Zustand (ab dem Zeitpunkt "Open"), im geschlossenen Zustand (ab dem Zeitpunkt "Close") werden die Platten von den Spannungsquellen Vpos und Vneg versorgt. Die angelegten Spannungen müssen die folgende Bedingung erfüllen $V_{neg} \leq V_{mid} \leq V_{pos}$ (siehe Abschnitt "Äquivalente Schaltung").

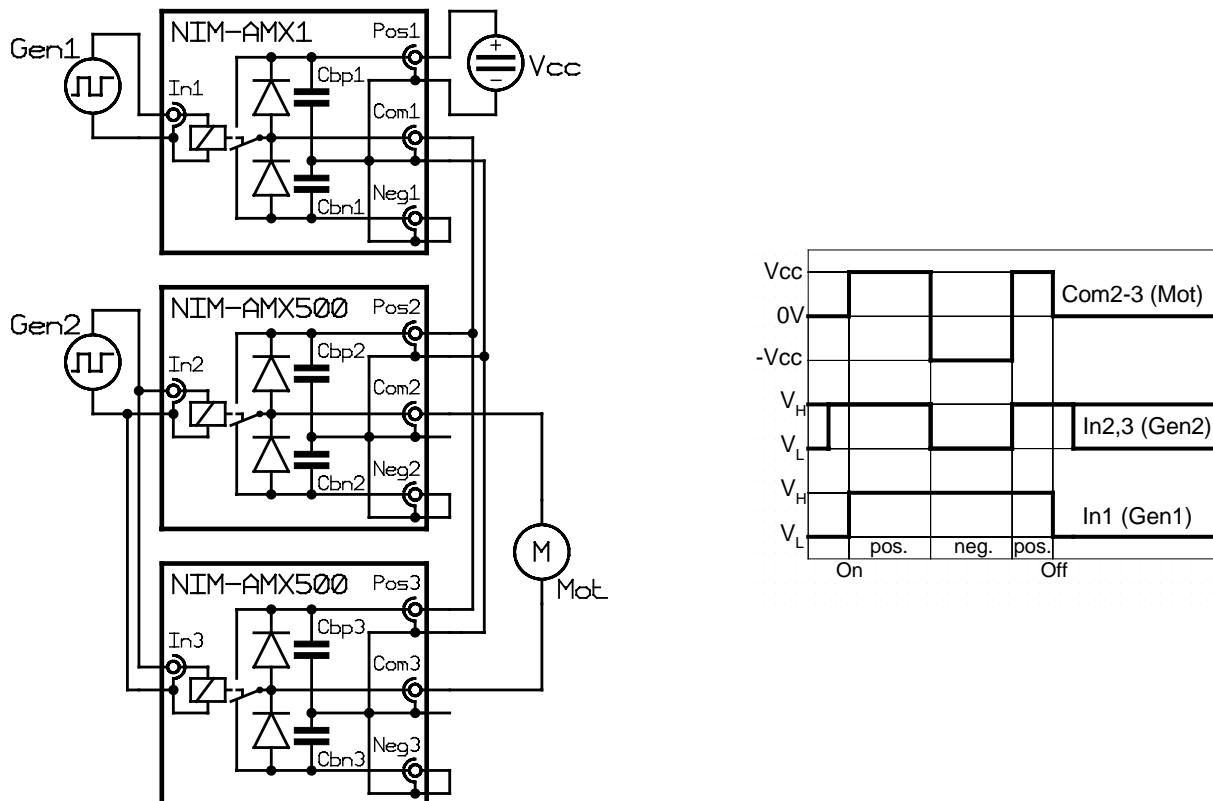


Abb. 10. Motortreiber. Die Kontaktfelder JP1, JP2 sind waagrecht, das Kontaktfeld JP3 senkrecht gesetzt. Die Spannungsquelle Vcc liefert die Spannung zur Versorgung des Motors. Der Steuereingang In1 (Signalsquelle Gen1) dient dem Einschalten des Motors, der Steuereingang In2 (Signalsquelle Gen2) ändert die Drehrichtung.